## Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника» Кафедра «Радиоэлектронные системы и устройства(РЛ1)»

Лабораторная работа №4
«Исследование биполярного транзистора в режиме переключения»
по дисциплине
«Электроника»

Выполнил ст. группы РЛ6-41 Мухин Г.А. Филимонов С.В. Проверил доцент Крайний В.И.

Оценка в баллах\_\_\_\_\_

**Цель работы:** исследование импульсных свойств биполярного транзистора, определение их зависимостей от режима работы транзистора.

**Приборы и измерительные устройства:** Два источника питания "Марс", резисторы сопротивлением 2 кОм и 5 1кОм, биполярный транзистор, осциллограф АСК1022, генератор импульсов Г3-63.

## Параметры исследуемых элементов: КТ203Б:

Транзистор универсальный кремниевый эпитаксиально-планарные p-n-p усилительный маломощный.

Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 30 В. Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 30 В. Максимально допустимый постоянный (импульсный) ток коллектора 10(50) мА.


Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 0.15 Вт.

Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 30-150.

Обратный ток коллектора <=1 мкА.

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>5 МГц.

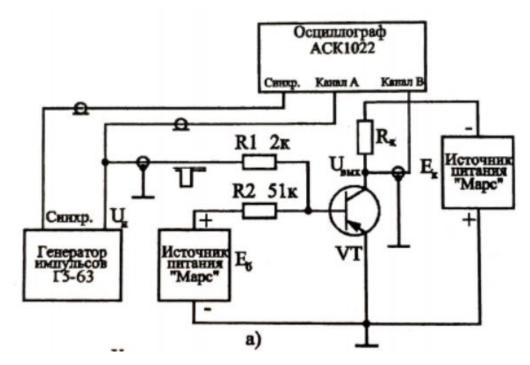Начертим принципиальную схему для исследования транзистора в режиме переключения с указанием полярности включения приборов и источников питания, указав дополнительно типы измерительных приборов.



Снимем семейство выходных характеристик транзистора.

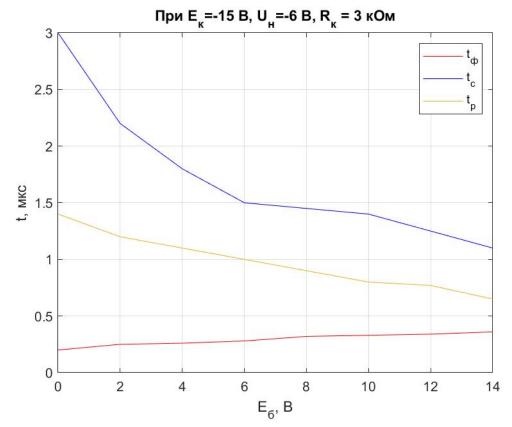


График 1 - к таблице 1

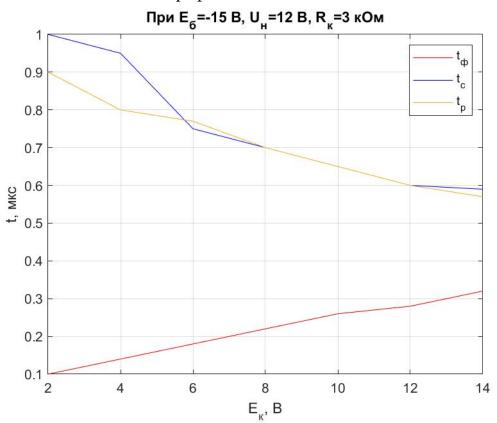


График 2 - к таблице 2

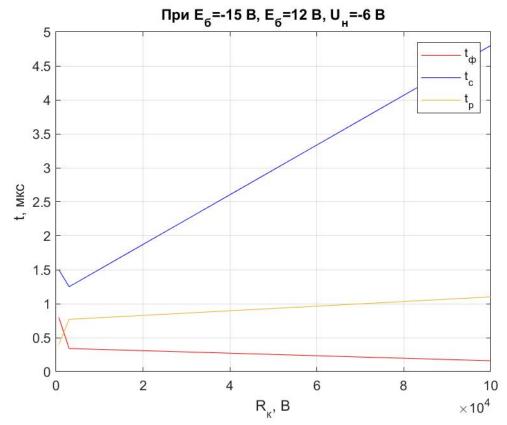


График 3 - к таблице 3

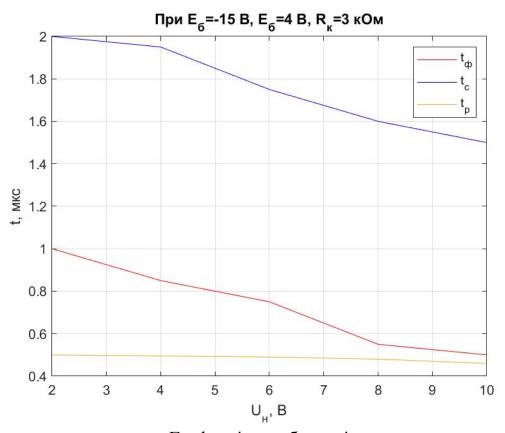


График 4 - к таблице 4

**Вывод:** мы экспериментально проверили импульсные свойства биполярного транзистора и на основе полученных данных построили графики. Мы получили графики, которые соответствуют с некоторой погрешностью теоретическим данным. Погрешность связана с качеством экспериментальной цепи, с погрешностью измерительных приборов и с количеством проводимых измерений.